
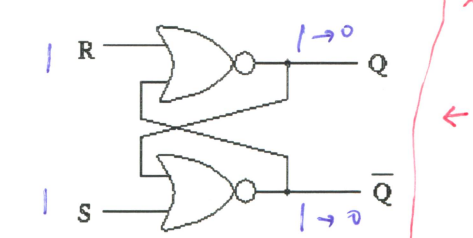
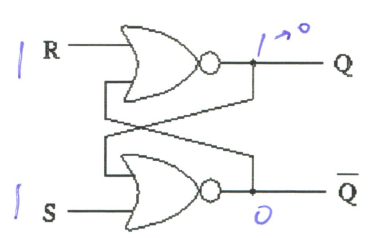
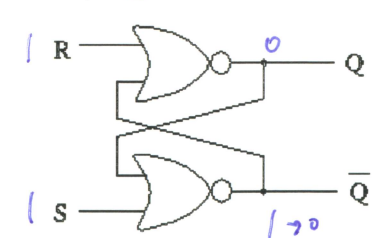
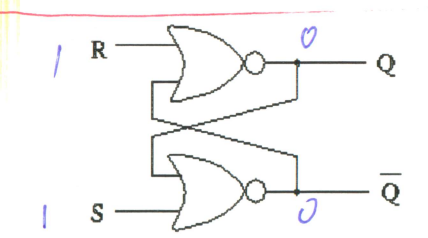
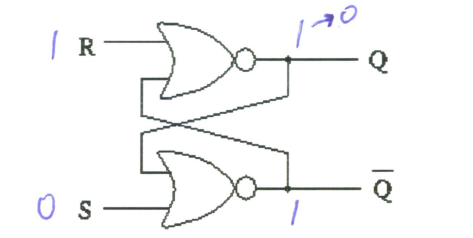
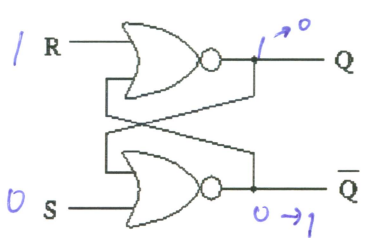
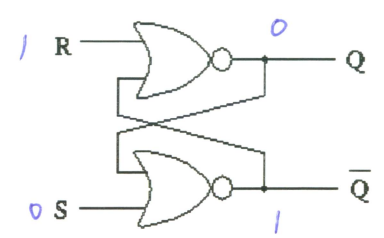
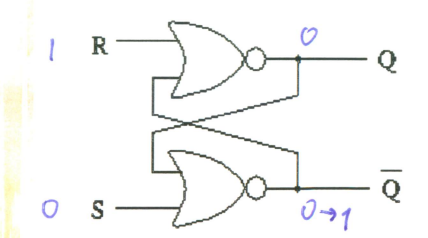
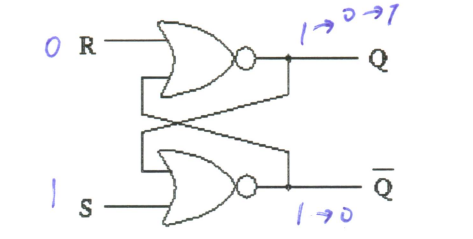
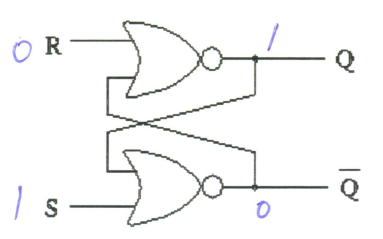
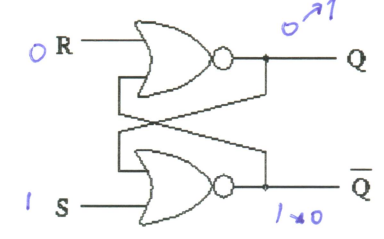
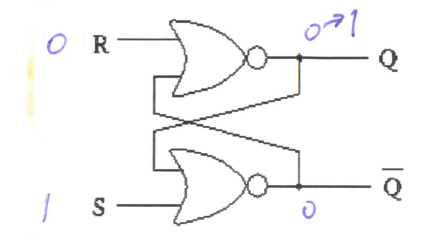
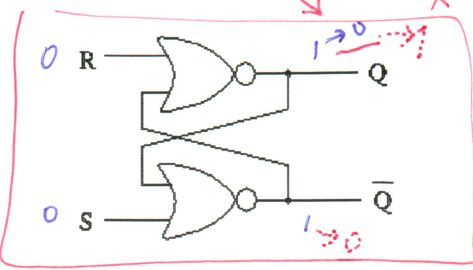
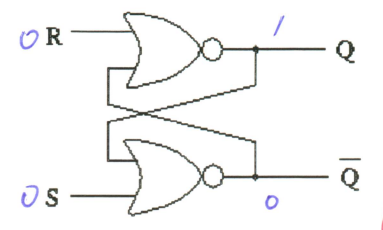
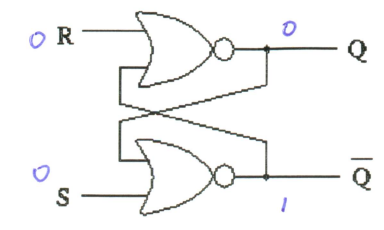


SR フリップフロップ

(注) 欠エレメントは、逆もある
 非対称な状態から始めて、
 非対称な状態で安定しているわけ...

X	Y	OR	NOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

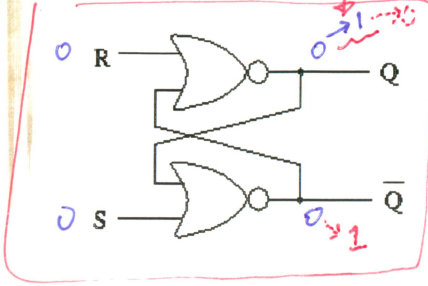

← 結局 $Q = \bar{Q} = 0$ になる
 9'x